 




第三章 逻辑代数

第四章 组合逻辑电路

- 一、小规模组合逻辑电路初探（ 4.1 ）
- 二、 逻辑代数（3）
- 三、小规模组合逻辑电路分析和设计（ 4.1 ）
- 四、常用组合逻辑电路芯片（4.2）



四、常用组合逻辑电路芯片




4.2.1 加法器

4.2.2 数值比较器

4.2.3 编码器

4.2.4 译码器

4.2.5 数据选择器和数据分配器

 




加法器(Adders)

实现二进制加法运算的电路

如：

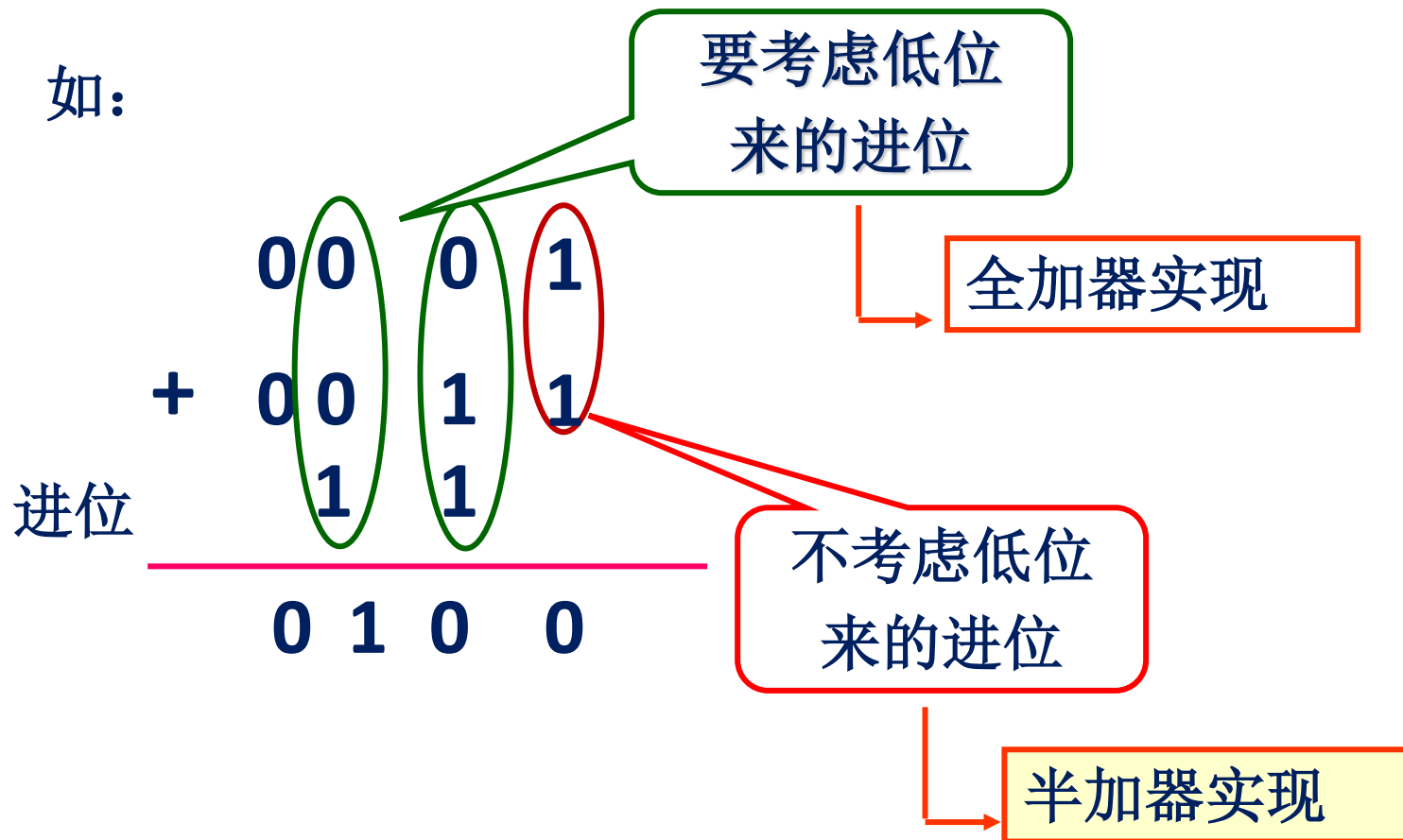




半加器 (Half Adder)

实现两个一位二进制数相加，不考虑来自低位的进位。

两个输入： A ， B 表示两个同位相加的数

两个输出： $\begin{cases} \Sigma & \text{— 表示半加和} \\ C_{out} & \text{— 表示向高位的进位} \end{cases}$

逻辑符号

 

真值表

| A | B | C_{out} | Σ |
|-----|-----|-----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |




全加器 (Full Adder)

实现两个一位二进制数相加，且考虑来自低位的进位

输入 { A 表示两个同位相加的数
 B
 C_{in} 表示低位来的进位

输出 { Σ 表示本位和
 C_{out} 表示向高位的进位

逻辑符号

 

真值表


| A | B | C_{in} | C_{out} | Σ |
|-----|-----|----------|-----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



用全加器实现四位二进制加法

级联

$$A_4A_3A_2A_1 + B_4B_3B_2B_1$$

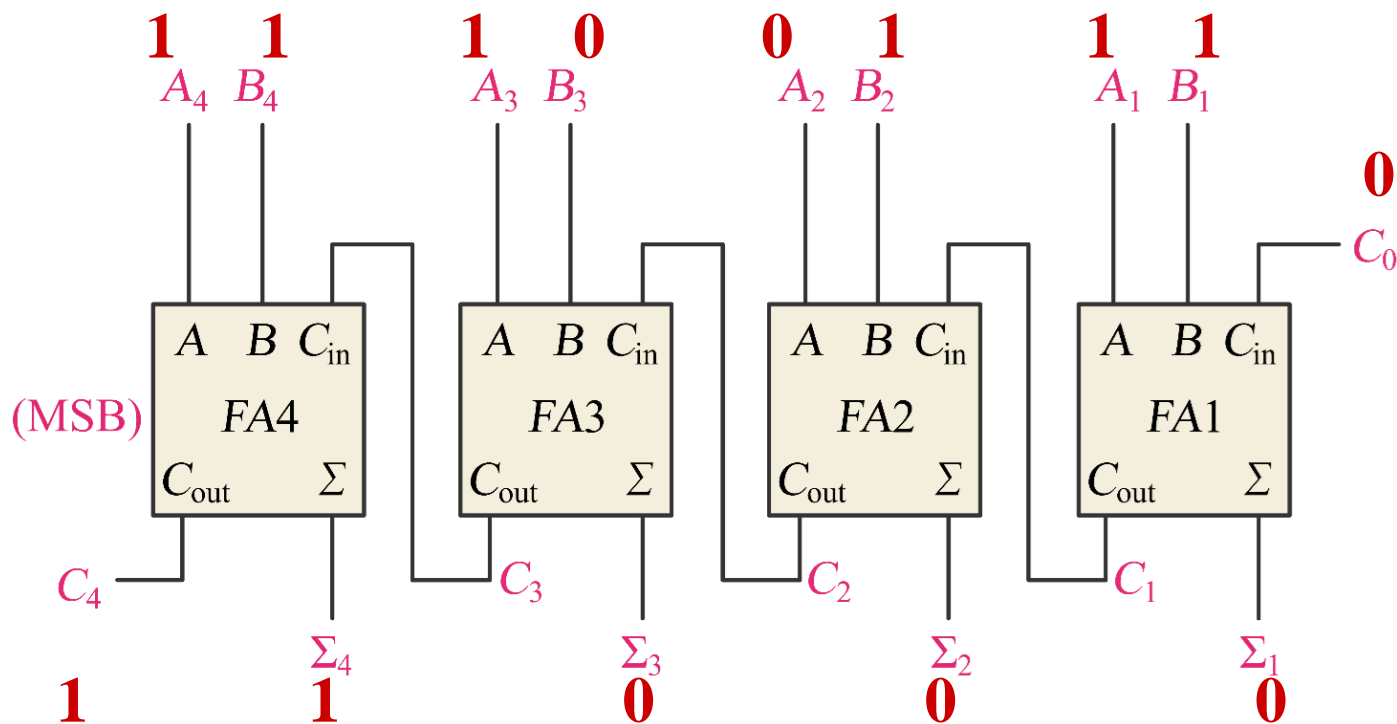

如:

1 1 0 1


+ 1 0 1 1

工作特点: 任意一位的加法运算, 都必须等到低位加法完成送来进位时才能进行


串行进位加法器



超前进位加法器——速度快，结构复杂

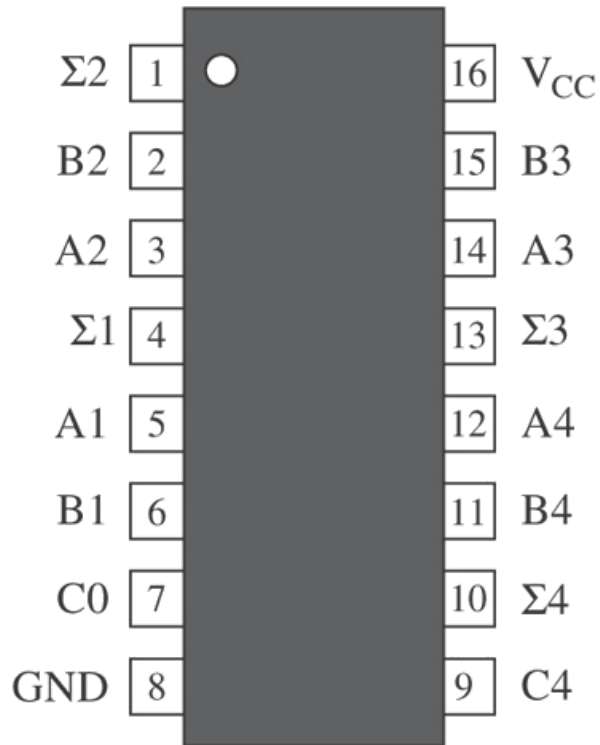


(a) Pin diagram of 74LS283

 


(b) 74LS283 logic symbol

Application of adder : A voting system

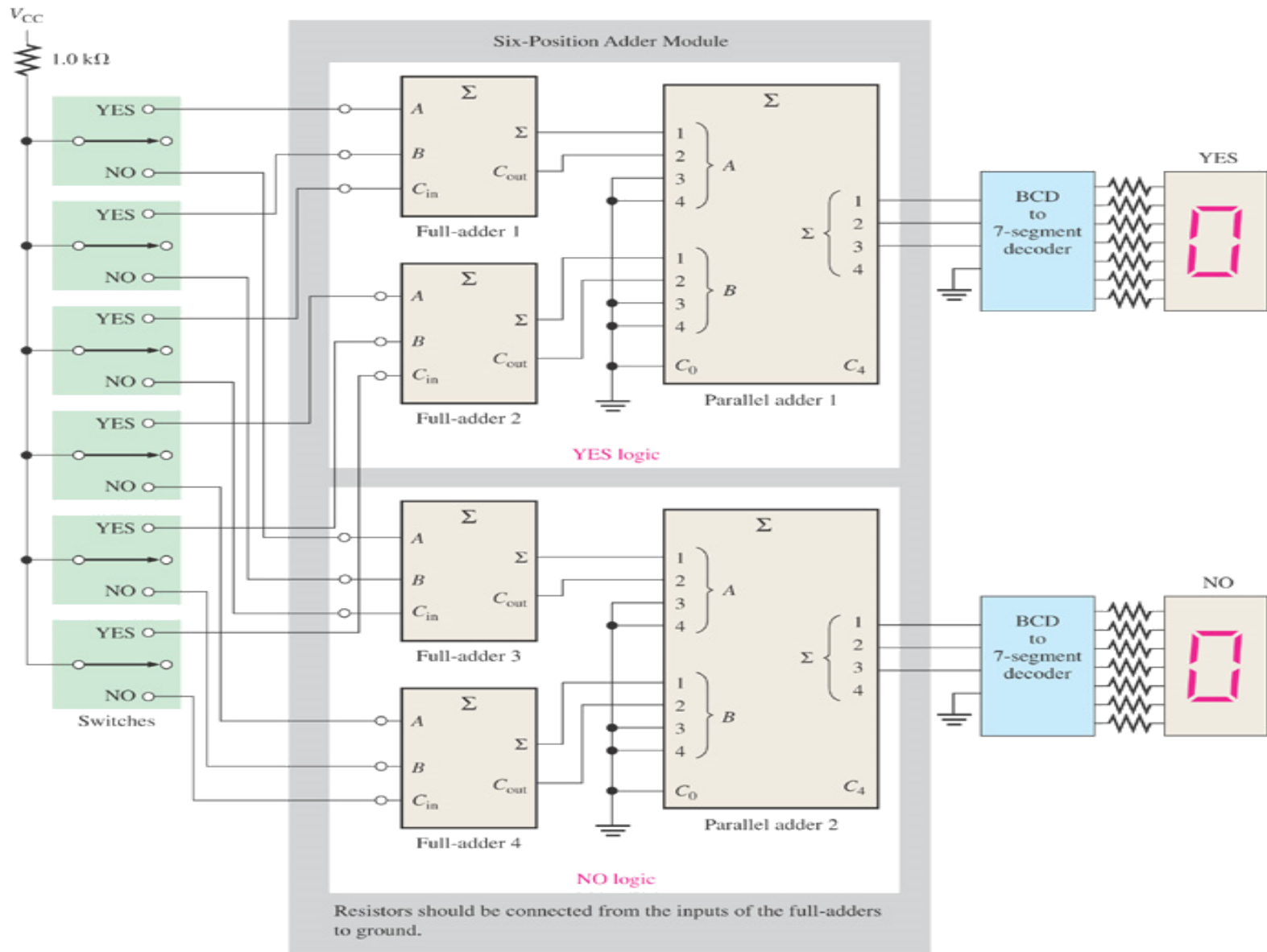



比较器(Comparators)

 

四位二进制比较器

- **A 大于B时**
(**A > B**输出高电平)
- **A 等于 B时**
(**A = B**输出高电平)
- **A 小于B时**
(**A < B**输出高电平)



more-Bit Comparator

Comparing principle:

1. 先从高位比起，高位大的数值一定大，不需要看低位。
2. 若高位相等，则再比较低位数，最终结果由低位的比较结果决定。
3. 比较结果先看谁？低位or高位？




Truth table for four-bit comparator

| input | | | | output | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| $a_3 b_3$ | $a_2 b_2$ | $a_1 b_1$ | $a_0 b_0$ | $\overset{L}{(A>B)}$ | $\overset{E}{(A=B)}$ | $\overset{S}{(A<B)}$ |
| $a_3 > b_3$ | \times | \times | \times | 1 | 0 | 0 |
| $a_3 < b_3$ | \times | \times | \times | 0 | 0 | 1 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 > b_2$ | \times | \times | 1 | 0 | 0 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 < b_2$ | \times | \times | 0 | 0 | 1 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 = b_2$ | $a_1 > b_1$ | \times | 1 | 0 | 0 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 = b_2$ | $a_1 < b_1$ | \times | 0 | 0 | 1 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 = b_2$ | $a_1 = b_1$ | $a_0 > b_0$ | 1 | 0 | 0 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 = b_2$ | $a_1 = b_1$ | $a_0 < b_0$ | 0 | 0 | 1 |
| $a_3 = b_3$ | $a_2 = b_2$ | $a_1 = b_1$ | $a_0 = b_0$ | 0 | 1 | 0 |





芯片74HC85

 

AB不等时，比较器的输出可以不用看低位送过来的cascading inputs

AB相等时，比较器的输出需要看cascading inputs来给出最后判断



A=B:

$$\begin{aligned}\mathbf{E} &= \overline{\mathbf{A} \oplus \mathbf{B}} \\ &= \overline{(a_3 \oplus b_3)} \overline{(a_2 \oplus b_2)} \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)} I_{A=B}\end{aligned}$$

A<B:


$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \overline{\mathbf{a}_3} \mathbf{b}_3 + \overline{(\mathbf{a}_3 \oplus \mathbf{b}_3)} \overline{\mathbf{a}_2} \mathbf{b}_2 + \overline{(\mathbf{a}_3 \oplus \mathbf{b}_3)} (\mathbf{a}_2 \oplus \mathbf{b}_2) \overline{\mathbf{a}_1} \mathbf{b}_1 \\ &\quad + \overline{(a_3 \oplus b_3)} \overline{(a_2 \oplus b_2)} \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{a_0} b_0 \\ &\quad + \overline{(a_3 \oplus b_3)} \overline{(a_2 \oplus b_2)} \overline{(a_1 \oplus b_1)} \overline{(a_0 \oplus b_0)} I_{A<B}\end{aligned}$$

A>B:

$$\mathbf{L} = \overline{\mathbf{E} + \mathbf{S}}$$



芯片级联: 用两片74HC85实现两个八位二进制数的比较

 




编码器 (Encoder)

编码: 就用数字或某种文字符号来表示某一对象或信号的过程

如: 电话号码、邮编、学号

二进制编码器

将一系列信号状态编制成二进制代码

 



一般编码器

每次只允许一个输入
端有信号（只有一个
有效信号）

8421BCD码编码

| 输 入 | 输 出 | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 |
| 0 (I_0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 (I_1) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 (I_2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 (I_3) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 (I_4) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 (I_5) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 (I_6) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 (I_7) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 (I_8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 (I_9) | 1 | 0 | 0 | 1 |




优先编码器

允许几个输入信号同时有效，但电路只对其优先级别高的信号进行编码，对其它优先级别低的信号不予理睬。

74LS147集成优先编码器(10线—4线)

Highest has Priority

输入低电平有效

 

输出二进制反码




74LS147 优先编码器功能表——学会读

| 输 入 | | | | | | | | | 输 出 | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| $\overline{I_9}$ | $\overline{I_8}$ | $\overline{I_7}$ | $\overline{I_6}$ | $\overline{I_5}$ | $\overline{I_4}$ | $\overline{I_3}$ | $\overline{I_2}$ | $\overline{I_1}$ | $\overline{A_3}$ | $\overline{A_2}$ | $\overline{A_1}$ | $\overline{A_0}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | × | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |




编码器应用：键盘编码

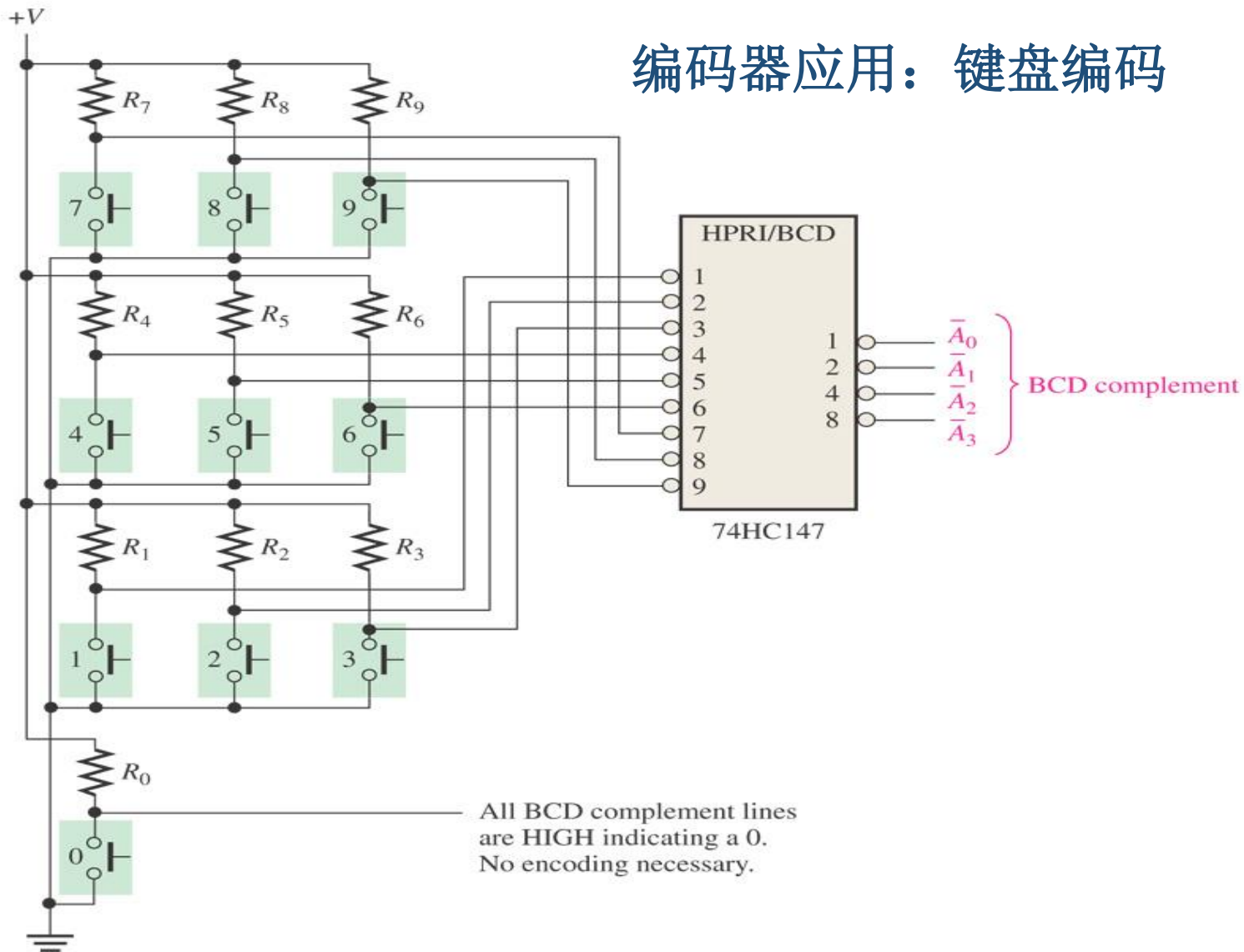

已知 () 内数字为芯片管脚号, 如果管脚1,4 和13为低电平, 其它输入端均为高电平, 请问四个输出端的状态应为__?
(A_0 为LSB)

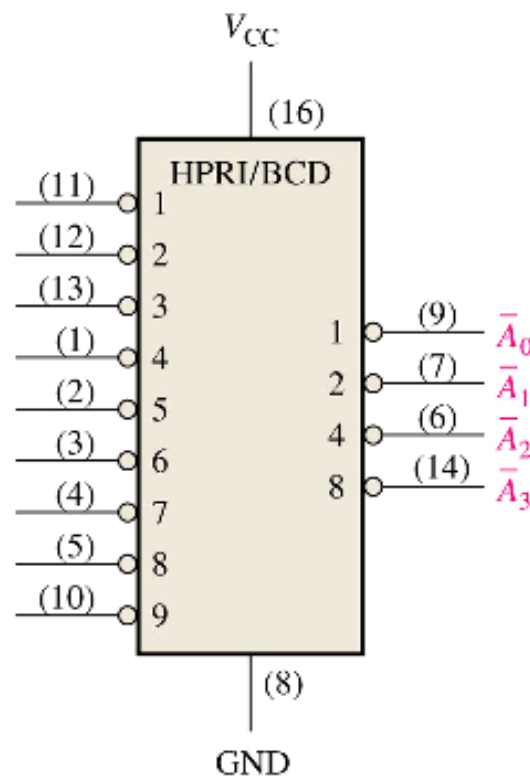
- ☐ A 0111
- ☒ B 1000
- ☐ C 1001
- ☐ D 以上均不对



提交

若所有输入均为低电平，四个输出端的状态应为____？（ A_0 为LSB）


- A 0110**
- B 1000
- C 1001
- D 以上均不对

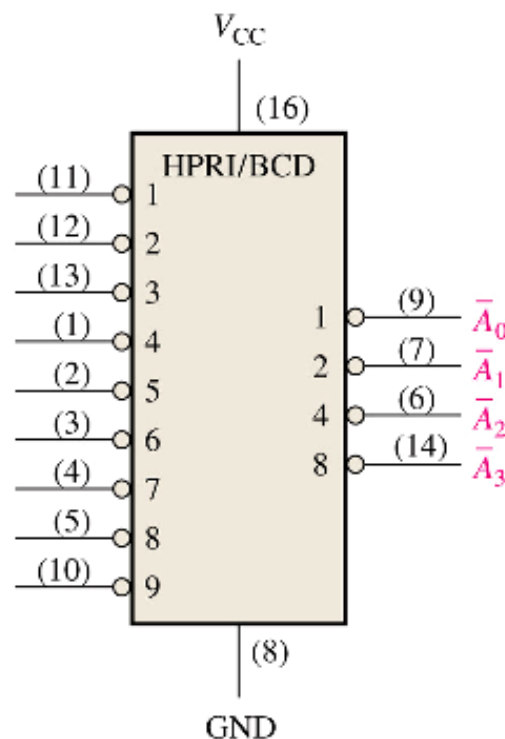

提交

某病房呼叫显示系统中开关[A][B][C][D]分别用来模拟来自四个房间的呼叫信号，有呼叫信号时输入为低电平。当所有开关输入均位于高电平时，数码管显示数字为_____

- ☒ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 7
- ☐ D 8

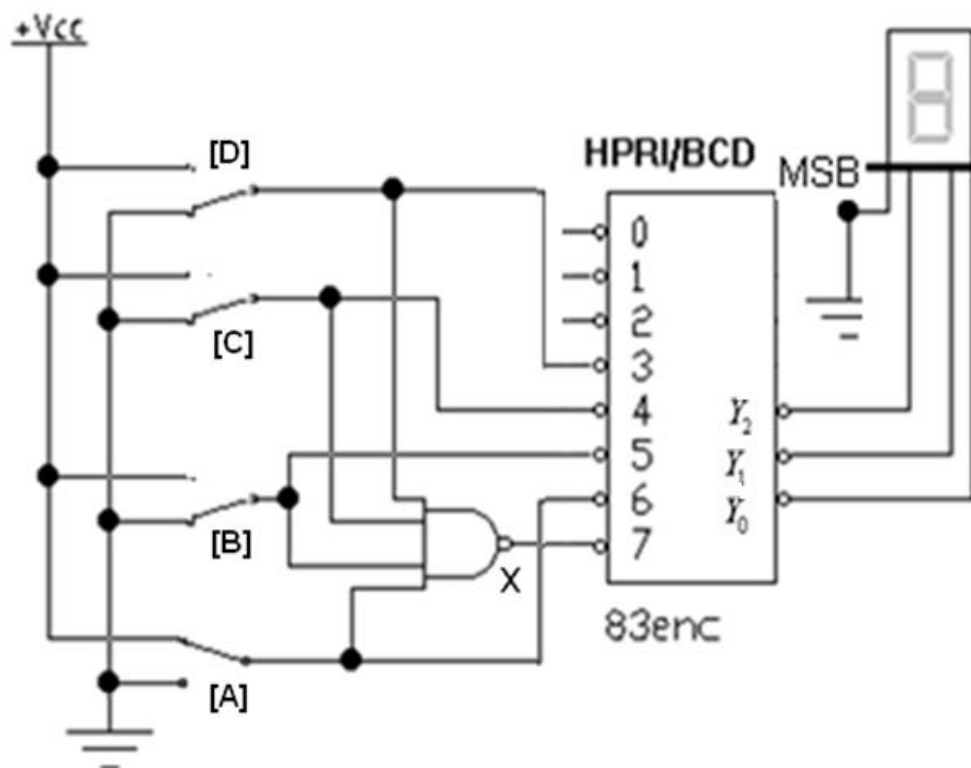

提交



译码器(Decoder)


译码是编码的逆过程，即将某代码翻译成电路的某种状态
(二进制译码器， 显示译码器.....)





74LS139 双2线/4线译码器

逻辑符号

 


功能表

| \overline{EN} | A_1 | A_0 | \overline{Y}_3 | \overline{Y}_2 | \overline{Y}_1 | \overline{Y}_0 |
|-----------------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |



74LS138 3线/8线译码器——会读功能表

逻辑符号

 


功能表

| 使能 | | | 输入 | | | 输出（低电平有效） | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| S_1 | $\overline{S_2}$ | $\overline{S_3}$ | A_2 | A_1 | A_0 | $\overline{Y_0}$ | $\overline{Y_1}$ | $\overline{Y_2}$ | $\overline{Y_3}$ | $\overline{Y_4}$ | $\overline{Y_5}$ | $\overline{Y_6}$ | $\overline{Y_7}$ |
| 0 | X | X | | | | | | | | | | | |
| X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



74HC42 BCD译码器

逻辑符号

 


功能表

| 十进制 数 | 二进制输入 | | | | 输出 | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A_3 | A_2 | A_1 | A_0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



译码器在计算机寻址中的应用

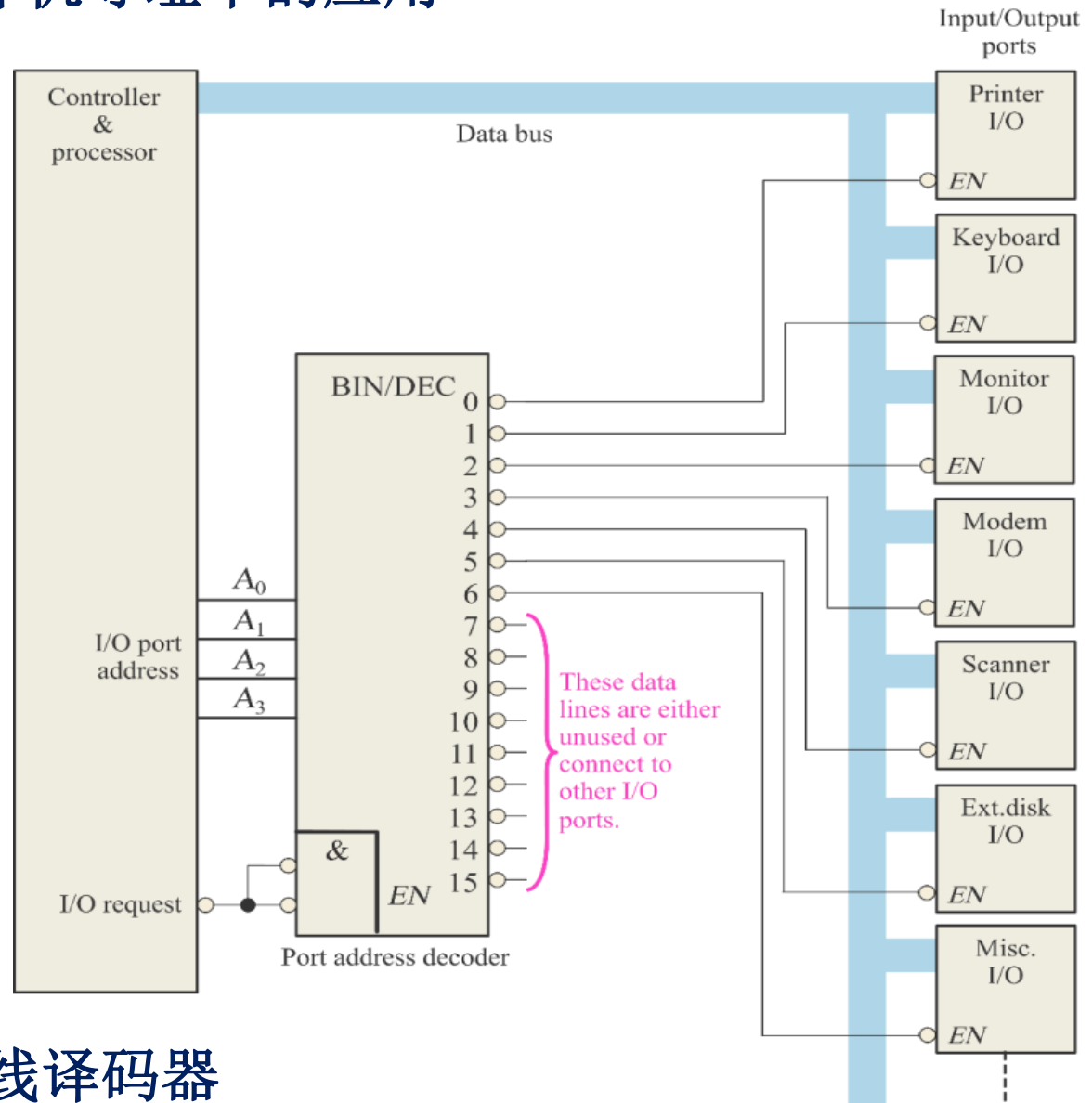


74HC154 4线16线译码器





七段数码管显示驱动电路的设计

设计一个电路将用BCD码表示的数字通过七段数码管以十进制数值形式显示出来

BCD码

 


七段译码显示
电路

  




显示译码器

 

来自计数器

A_0
 A_1
 A_2
 A_3

 



74LS47的功能表

| 输入 | | | | 输出 | 显示 | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------|--|----|---|---|---------|-----|
| \overline{LT} | \overline{RBI} | $\overline{BI/RBO}$ | $A_3A_2A_1A_0$ | $\overline{a}\overline{b}\overline{c}\overline{d}\overline{e}\overline{f}\overline{g}$ | | | | | |
| 试灯 | 0 | × | 1 | × | × | × | × | 0000000 | 8 |
| 灭灯 | × | × | 0 | × | × | × | × | 1111111 | 全灭 |
| 灭零 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111111 | 全灭 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000001 | 0 |
| | 1 | × | 1 | BCD 码 | | | | 译码 | 1~9 |

$\overline{BI/RBO}$ (Blanking Input/Ripple Blanking Output) 为复用端子

作为输入端子用时为 \overline{BI} , 是灭灯信号


作为输出端子用时为 \overline{RBO} 为, 用来传递“灭零信号”



灭0应用举例

\overline{RBI} 为灭零输入端子

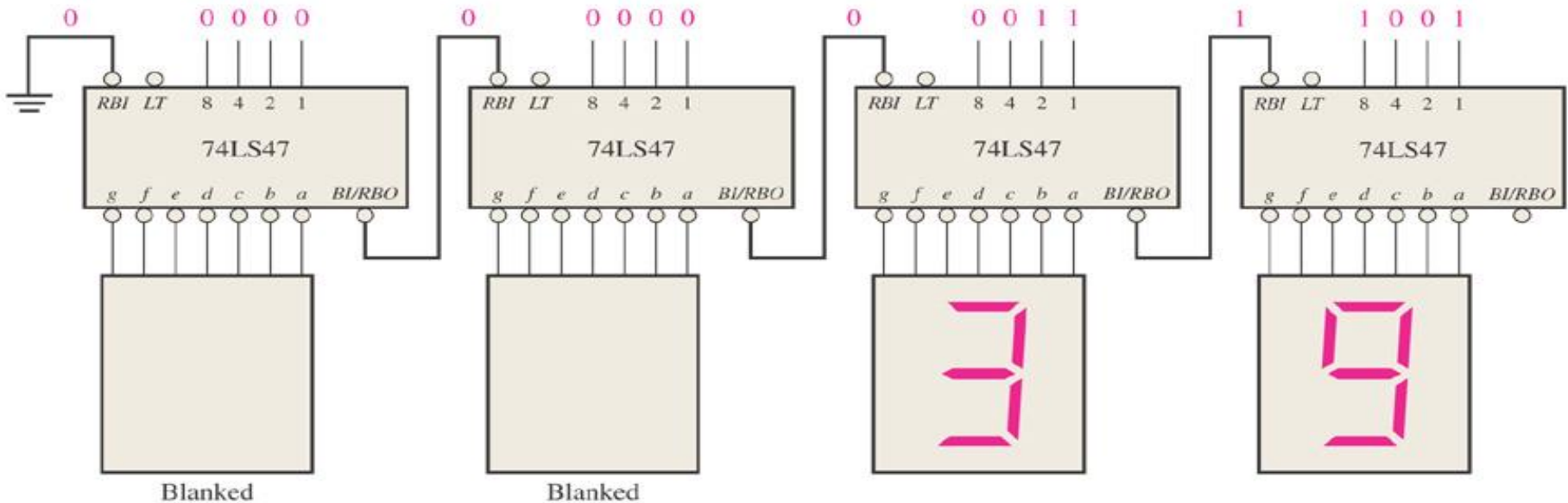\overline{RBI} 为0和输入0000时， \overline{RBO} 为零






数据选择器(Multiplexer/Data Selector)

从多路数据中选择其中一路数据输出

四选一数据选择器

 

功能表

| 数据选择端 | | 数据输出 |
|-------|-------|-------|
| S_1 | S_0 | Y |
| 0 | 0 | D_0 |
| 0 | 1 | D_1 |
| 1 | 0 | D_2 |
| 1 | 1 | D_3 |


逻辑表达式

$$Y = D_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + D_1 \bar{S}_1 S_0 + D_2 S_1 \bar{S}_0 + D_3 S_1 S_0$$



常用芯片

74LS151 8选1数据选择器

 


| 使能端 | 数据选择端 | | | 输出 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| \overline{Enable} | S_2 | S_1 | S_0 | Y |
| 1 | × | × | × | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | D_0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | D_1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | D_2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | D_3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D_4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | D_5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | D_6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | D_7 |



74HC153

双四选一数据选择器

 




74HC157

四二选一数据选择器


G1:数据选择输入端

高电平：选通数据**B**

低电平：选通数据**A**

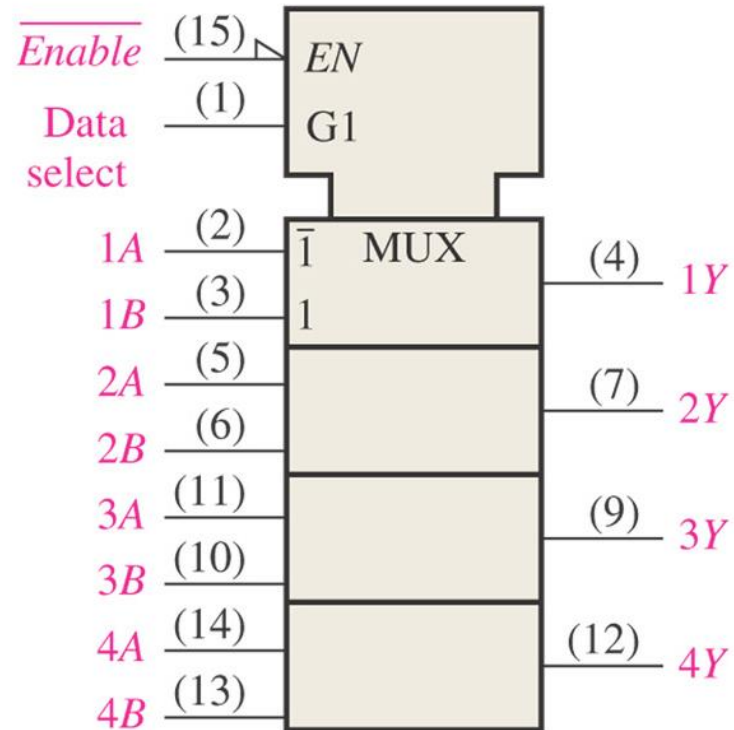


应用举例：七段显示译码器复用电路

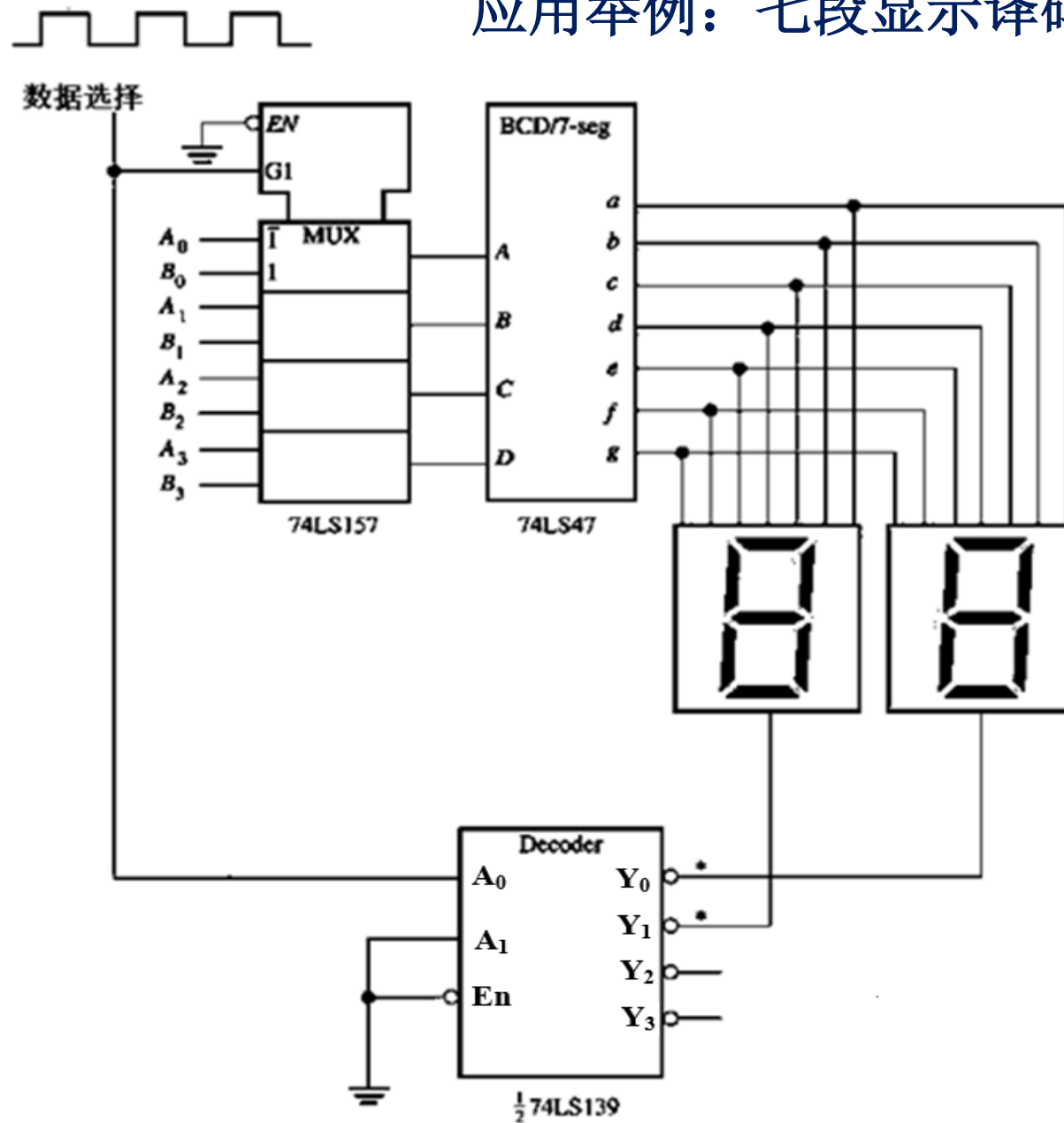

若 $A_3A_2A_1A_0=1001$ ， $B_3B_2B_1B_0=0001$ ，数码管显示结果为____？

- ☐ A 9
- ☐ B 1
- ☒ C 19
- ☐ D 91

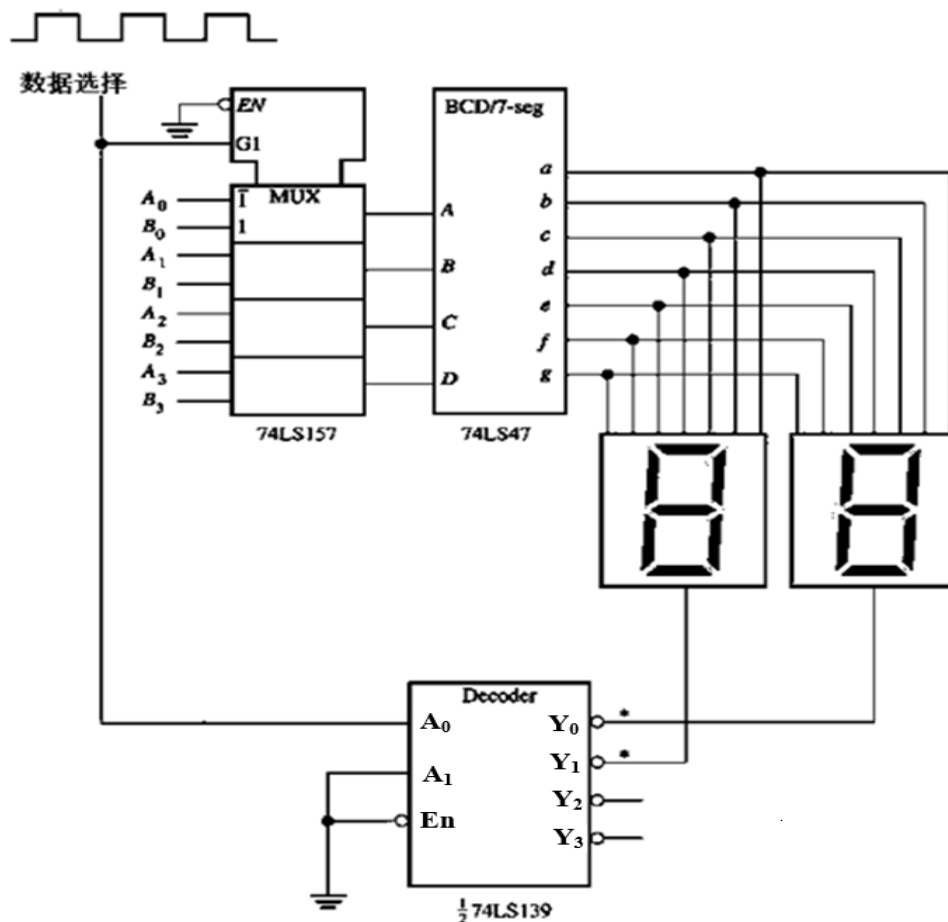


提交



数据分配器(DeMultiplexer)


将数据分配到对应的输出端口

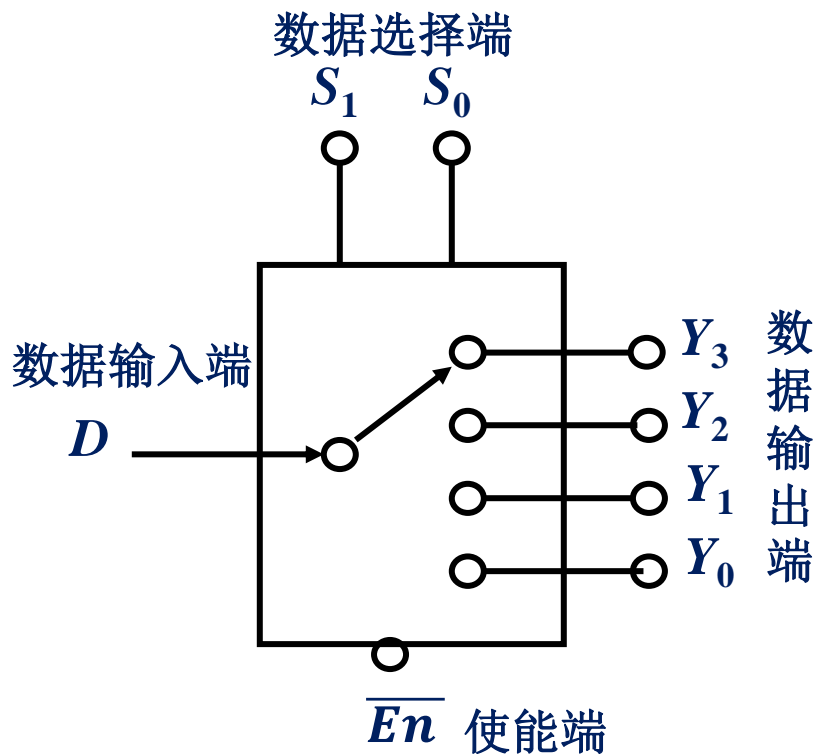

| 使能 | 选择端 | | 输出端 | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| \overline{EN} | S_1 | S_0 | Y_3 | Y_2 | Y_1 | Y_0 |
| 1 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | D | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 0 |



译码器做数据分配器用

 



基于译码器的组合逻辑设计——重点

二进制译码器

每一项输出对应一个最小项
所有输出包含所有的最小项

最小项译码器

| 输 入 | | | 输 出 | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | B | C | Y_0 | Y_1 | Y_2 | Y_3 | Y_4 | Y_5 | Y_6 | Y_7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$Y_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}$$

$$Y_1 = \overline{A}\overline{B}C$$

$$Y_2 = \overline{A}B\overline{C}$$

⋮

$$Y_7 = ABC$$

用来实现一般逻辑表达式！



译码器是低电平有效输出，

因此输出与最小项之间的关系为：

| INPUTS | | | DECODING FUNCTION | OUTPUTS | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| A_2 | A_1 | A_0 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | $\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}$ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | $\overline{A_2}\overline{A_1}A_0$ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | $\overline{A_2}A_1\overline{A_0}$ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | $\overline{A_2}A_1A_0$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | $A_2\overline{A_1}\overline{A_0}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | $A_2\overline{A_1}A_0$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | $A_2A_1\overline{A_0}$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | $A_2A_1A_0$ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

$$\overline{Y_i} = \overline{m_i}$$

$$\overline{Y_0} = \overline{\overline{A_2}\overline{A_1}\overline{A_0}} = \overline{m_0}$$

$$\overline{Y_1} = \overline{\overline{A_2}\overline{A_1}A_0} = \overline{m_1}$$

$$\overline{Y_2} = \overline{\overline{A_2}A_1\overline{A_0}} = \overline{m_2}$$

$$\overline{Y_3} = \overline{\overline{A_2}A_1A_0} = \overline{m_3}$$

$$\overline{Y_4} = \overline{A_2\overline{A_1}\overline{A_0}} = \overline{m_4}$$

$$\overline{Y_5} = \overline{A_2\overline{A_1}A_0} = \overline{m_5}$$

$$\overline{Y_6} = \overline{A_2A_1\overline{A_0}} = \overline{m_6}$$

$$\overline{Y_7} = \overline{A_2A_1A_0} = \overline{m_7}$$

例：用译码器和门电路实现下面的组合逻辑函数

$$\underline{Z=AB+BC+CA}$$

1) 选用芯片


三变量函数用74LS138

2) 将表达式写成最小项形式

$$\underline{Z=\bar{A}BC+A\bar{B}C+AB\bar{C} + ABC}$$

$$= m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{Y_3 Y_5 Y_6 Y_7}$$

 



$$Z = \overline{Y_3} \overline{Y_5} \overline{Y_6} \overline{Y_7}$$


3) 画线路图

将输入变量A,B,C分别接到对应输入端

让使能端有效

将 $\overline{Y_3}, \overline{Y_5}, \overline{Y_6}, \overline{Y_7}$


输出给与非门，与非门输出为Z，即可得到输出

 

注意ABC接入的高低位顺序！



练习：写出电路的逻辑关系

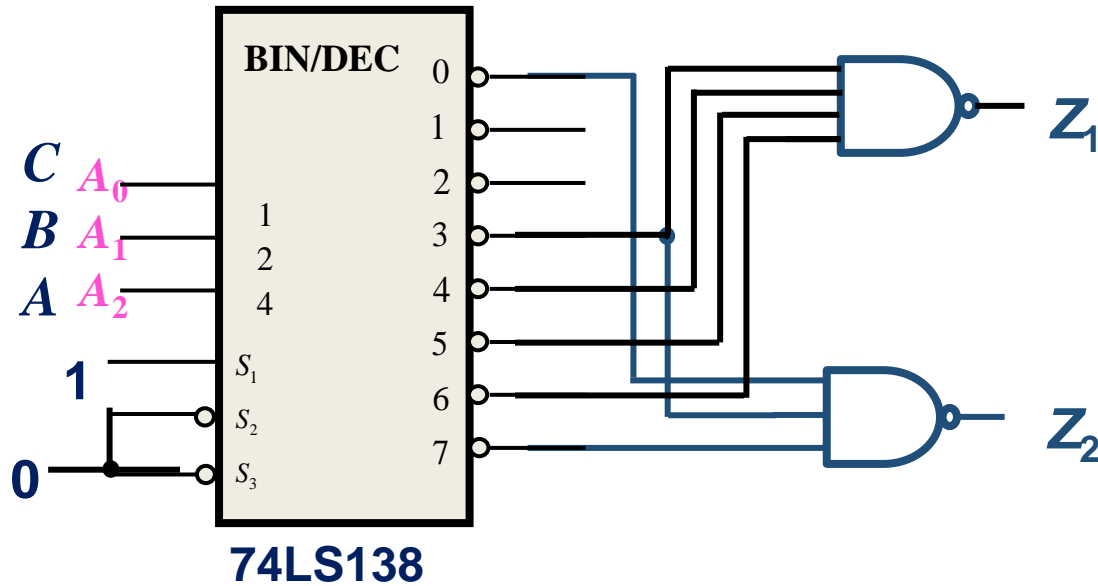

| A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

解： $Z_1(A,B,C) = \overline{Y_3} \overline{Y_4} \overline{Y_5} \overline{Y_6} = \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + ABC\overline{C}$


化简得 $= \overline{A}BC + A\overline{B} + A\overline{C}$

$$Z_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + ABC = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC$$



基于数据选择器的组合逻辑设计

逻辑符号

 

功能表

| 数据选择端 | | 数据输出 |
|-------|-------|-------|
| S_1 | S_0 | Y |
| 0 | 0 | D_0 |
| 0 | 1 | D_1 |
| 1 | 0 | D_2 |
| 1 | 1 | D_3 |

逻辑表达式
$$Y = D_0 \bar{S}_1 \bar{S}_0 + D_1 \bar{S}_1 S_0 + D_2 S_1 \bar{S}_0 + D_3 S_1 S_0$$

类似三变量函数的表达式！




举例说明基于数据选择器的组合逻辑设计

例：利用数据选择器151实现如下逻辑函数

| 输入 | | | 输出 |
|-------|-------|-------|-----|
| A_2 | A_1 | A_0 | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
 
$$Y = \bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_2A_1A_0 + A_2\bar{A}_1A_0 + A_2A_1\bar{A}_0$$



例：利用数据选择器151实现如下逻辑函数

| DECIMAL DIGIT | INPUTS | | | | OUTPUT |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | A ₃ | A ₂ | A ₁ | A ₀ | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

$Y = A_0$

$Y = \bar{A}_0$

$Y = A_0$

$Y = 1$


$Y = \bar{A}_0$

$Y = \bar{A}_0$

$Y = 1$

$Y = A_0$
 
$$Y = \bar{A}_3\bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3\bar{A}_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_3A_2\bar{A}_1A_0 + \bar{A}_3A_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_3A_2A_1A_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2\bar{A}_1A_0 + A_3\bar{A}_2A_1\bar{A}_0 + A_3\bar{A}_2A_1A_0 + A_3A_2\bar{A}_1\bar{A}_0 + A_3A_2\bar{A}_1A_0 + A_3A_2A_1\bar{A}_0 + A_3A_2A_1A_0$$





第四章 作业

4.4 从波形进行组合电路设计

4.7 实际问题使用与非门组合电路设计

4.14 译码器设计

4.19 数选器设计实际问题

10月15日周五交作业